

Date: 1400 / 7 / 27



4

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

$$y = A'B'CD' + A'B'CD + A'BC'D' + A'BC'D$$

AND و NAND و OR و NOR کے لیے

A	B	C	D	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

$$y = (A+B+C)(A+B+D)(A+C+D)(B+C+D)(B'+C'+D')(A'+C'+D') \\ (A'+B'+D')(A+B+C)$$

OR gate NOR gate, AND gate, NOR gate